

Digitaltechnik

Wintersemester 2025/2026

Vorlesung 6



TECHNISCHE
UNIVERSITÄT
DARMSTADT



ENCRYPTO
CRYPTOGRAPHY AND
PRIVACY ENGINEERING

1 Karnaugh Diagramme

2 Algorithmische Logikminimierung

3 Zeitverhalten

4 Mehrwertige Logik



Harris 2016
Kap. 2.6 - 2.10

Anwendungs- software		Programme
Betriebs- systeme		Gerätetreiber
Architektur		Befehle Register
Mikro- architektur		Datenpfade Steuerung
Logik		Addierer Speicher
Digital- schaltungen		UND Gatter Inverter
Analog- schaltungen		Verstärker Filter
Bauteile		Transistoren Dioden
Physik		Elektronen

Abgabefrist für Hausaufgabe B zu
Vorlesungen 03 und 04 **diese** Woche
Freitag 23:59!
Wöchentliches Moodle-Quiz nicht vergessen!

1 Karnaugh Diagramme

2 Algorithmische Logikminimierung

3 Zeitverhalten


4 Mehrwertige Logik

Anwendungs- software		Programme
Betriebs- systeme		Gerätetreiber
Architektur		Befehle Register
Mikro- architektur		Datenpfade Steuerung
Logik		Addierer Speicher
Digital- schaltungen		UND Gatter Inverter
Analog- schaltungen		Verstärker Filter
Bauteile		Transistoren Dioden
Physik		Elektronen

- Bell Labs
 - IBM Research
 - Techniken und Methoden für den schnellen Entwurf informationstechnischer Systeme
- ⇒ Karnaugh(-Veitch) Diagramme



 - Aufzählung von Binärzahlen einer festen Breite k , wobei sich (zyklisch) benachbarte Zahlen um nur ein Bit unterscheiden



- Konstruktion: Graycode für $k + 1$ aus Graycode für k mit Prefix 0, dann umgekehrt Graycode für k mit Prefix 1.

$k = 1$: $0_2 \xrightarrow{\quad} 1_2$

$k = 2$: $00_2 \xrightarrow{\quad} 01_2 \xleftarrow{\quad} 11_2 \xrightarrow{\quad} 10_2$

$k = 3$: $000_2 \xrightarrow{\quad} 001_2 \xrightarrow{\quad} 011_2 \xrightarrow{\quad} 010_2 \xleftarrow{\quad} 110_2 \xleftarrow{\quad} 111_2 \xleftarrow{\quad} 101_2 \xrightarrow{\quad} 100_2$

- boole'sche Ausdrücke können durch Zusammenfassen von Mintermen minimiert werden
 - $Y = A B + A \bar{B} = A$
- Karnaugh Diagramme stellen Zusammenhänge graphisch dar
 - Anordnung der Wahrheitstabelle via Graycode
 - ⇒ Zusammenhängende Minterme besser erkennbar

A	B	Y	Minterm
0	0	0	$m_0 = \bar{A} \bar{B}$
0	1	0	$m_1 = \bar{A} B$
1	0	1	$m_2 = A \bar{B}$
1	1	1	$m_3 = A B$

Y:

		A	
		0	1
B	0	0	2 1
	1	1	3 1


Karnaugh Diagramm für drei Eingänge

LQ4-2



ENCRYPTO
CRYPTOGRAPHY AND
PRIVACY ENGINEERING

A	B	C	Y	Minterm
0	0	0	0	$m_0 = \bar{A} \bar{B} \bar{C}$
0	0	1	0	$m_1 = \bar{A} \bar{B} C$
0	1	0	1	$m_2 = \bar{A} B \bar{C}$
0	1	1	0	$m_3 = \bar{A} B C$
1	0	0	0	$m_4 = A \bar{B} \bar{C}$
1	0	1	0	$m_5 = A \bar{B} C$
1	1	0	1	$m_6 = A B \bar{C}$
1	1	1	1	$m_7 = A B C$

 

$$Y = AB + B\bar{C}$$




- n Eingangsvariablen
- Implikant aus $k \leq n$ Literalen deckt 2^{n-k} Minterme ab
- Primimplikant
 - nicht vergrößerbare zusammenhängende viereckige Fläche im Karnaugh Diagramm
 - *Achtung:* Umbruch an Rändern beachten

Karnaugh Diagramm für vier Eingänge



 ENCRYPTO
CRYPTOGRAPHY AND
PRIVACY ENGINEERING



$$\begin{aligned} & \overline{B}\overline{D} \\ + & \overline{A}C \\ + & \overline{A}BD \\ + & A\overline{B}\overline{C} \end{aligned}$$

Karnaugh Diagram mit „Don't Cares“

LQ4-4

RQ4-4



ENCRYPTO
CRYPTOGRAPHY AND
PRIVACY ENGINEERING

Y:

CD \ AB	A			
	00	01	11	10
00	1		*	1
01		*	*	1
11	1	1	*	*
10	1	1	*	*

D

B

$$\begin{aligned} & \overline{B} \overline{D} \\ + & A \\ + & C \end{aligned}$$



- Eintragen von Mintermen
 - Einsen aus Wahrheitstabelle
 - „Don't Cares“ (*) für ungültige Eingangskombinationen
- Markieren von Implikanten
 - markierte Bereiche dürfen 1 und * enthalten, aber keine 0
 - nur *Rechtecke* mit 2^k Einträgen erlaubt (keine L- oder Z-Formen)
 - Bereiche dürfen sich überschneiden
 - Bereiche dürfen um die Ränder des Diagrammes herum reichen (Torus)
 - Bereiche müssen so groß wie möglich sein (Primimplikanten)
- Ziel: Überdeckung aller Einsen mit möglichst wenigen Primimplikanten

1 Karnaugh Diagramme

2 Algorithmische Logikminimierung

3 Zeitverhalten

4 Mehrwertige Logik

Anwendungs- software		Programme
Betriebs- systeme		Gerätetreiber
Architektur		Befehle Register
Mikro- architektur		Datenpfade Steuerung
Logik		Addierer Speicher
Digital- schaltungen		UND Gatter Inverter
Analog- schaltungen		Verstärker Filter
Bauteile		Transistoren Dioden
Physik		Elektronen

- Algebraisch:
 - Umformen nach Axiomen/Theoremen
- Grafisch:
 - Karnaugh Diagramme
- Algorithmisch
 - exakt: Quine-McCluskey
 - heuristisch: Espresso

⇒ Minimiere Anzahl der zur Darstellung einer Funktion notwendigen Implikanten



- Grafische Verfahren:
 - für viele (> 6) Eingänge nicht mehr praktikabel
 - keine Optimierung zwischen Ausdrücken für mehrere Ausgänge
- Quine-McCluskey-Methode
 - berechnet zunächst *alle* möglichen Implikanten
 - ermittelt *danach* minimale Teilmenge für vollständige Überdeckung
 - ⇒ Rechenzeit steigt exponentiell in der Anzahl der Eingänge
- ⇒ für wirklich große Probleme (> 50 Variablen) nur Heuristiken sinnvoll
 - geringere Laufzeitkomplexität
 - geringere Lösungsqualität



- in 1980er Jahren von IBM und UC Berkeley entwickelt
- unterstützt auch mehrere (zusammen optimierte) Ausgänge
- Details des Algorithmus hier nicht relevant (Buch v. Katz 2005, sowie Rudell 1986 "Multiple-Valued Logic Minimization for PLA Synthesis")
- hier nur Anwendung einer konkreten Implementierung
 - <https://embedded.eecs.berkeley.edu/pubs/downloads/espresso>
 - spezielles Dateiformat für boole'sche Funktionen
 - erlaubt auch exakte Minimierung (als Referenz für Heuristik):
`espresso -D exact input.esp > output.esp`
`espresso -D ESPRESSO input.esp > output.esp`




xor.esp

```
1 | # Y = A xor B
2 | .i    2    # Anzahl Eingänge
3 | .o    1    # Anzahl Ausgänge
4 | 00 0      # Ausgang 0 optional
5 | 01 1
6 | 10 1
7 | 11 0      # Ausgang 0 optional
```



- jede Zeile beschreibt einen Implikanten mit n_i Zeichen ...
 - 0 Eingang negiert im Implikanten
 - 1 Eingang nicht-negiert im Implikanten
 - Eingang nicht im Implikanten (kein Minterm)
- ... und n_o Ausgangsfunktionen mit je einem Zeichen
 - 0 Implikant im off set des Ausgangs (optional)
 - 1 Implikant im on set des Ausgangs
 - Implikant im on set *oder* off set des Ausgangs (Don't Care)

 - (Typ.) vier Eingänge für dargestellte Ziffer
 - Sieben *unabhängig* schaltbare Segmente S_0, \dots, S_6
- ⇒ jedes Segment nur für bestimmte Zeichen aktiv



7-Segment Anzeige

Wahrheitstabelle



ENCRYPTO
CRYPTOGRAPHY AND
PRIVACY ENGINEERING

A_3	A_2	A_1	A_0	S_0	S_1	S_2	S_3	S_4	S_5	S_6																							
0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	0																							
0	0	0	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	1	1	0	1	0	0		
0	0	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y			
0	0	1	1	1	1	1	1	0	0	1	1																						
0	1	0	0	0	1	1	0	0	1	1																							
0	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1																							
0	1	1	0	1	1	1	0	1	1	1																							
0	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0																							
1	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1																						
1	0	0	1	1	1	1	1	0	1	1																							
1	0	1	0	*	*	*	*	*	*	*																							
1	0	1	1	*	*	*	*	*	*	*																							
1	1	0	0	*	*	*	*	*	*	*																							
1	1	0	1	*	*	*	*	*	*	*																							
1	1	0	1	*	*	*	*	*	*	*																							
1	1	1	0	*	*	*	*	*	*	*																							
1	1	1	1	*	*	*	*	*	*	*																							
1	1	1	1	*	*	*	*	*	*	*																							

7-Segment Anzeige in Espresso Eingabedateien



ENCRYPTO
CRYPTOGRAPHY AND
PRIVACY ENGINEERING

sevenseg/s0.esp

```
1 # S0 of 7-segment display
2 .i 4
3 .o 1
4 0000 1
5 0010 1
6 0011 1
7 0101 1
8 0110 1
9 0111 1
10 1000 1
11 1001 1
12 1010 -
13 1011 -
14 1100 -
15 1101 -
16 1110 -
17 1111 -
```

sevenseg/all.esp

```
1 # 7-segment display
2 .i 4
3 .o 7
4 0000 1111110
5 0001 0110000
6 0010 1101101
7 0011 1111001
8 0100 0110011
9 0101 1011011
10 0110 1011111
11 0111 1110000
12 1000 1111111
13 1001 1111011
14 1010 -----
15 1011 -----
16 1100 -----
17 1101 -----
18 1110 -----
19 1111 -----
```

espresso -D ESPRESSO sevenseg/s0.esp

```
1 # S0 of 7-segment display
2 .i 4
3 .o 1
4 .p 4
5 -0-0 1
6 1--- 1
7 --1- 1
8 -1-1 1
9 .e
```

$$S_0 = \overline{A_2} \overline{A_0} + A_3 + A_1 + A_2 A_0$$

espresso -D ESPRESSO sevenseg/all.esp




 
 

 


```
1 # 7-segment display
2 .i 4
3 .o 7
4 .p 9
5 -0-0 1001100
6 -0-1 0110000
7 --10 1001100
8 -01- 0101001
9 -1-0 0010011
10 --11 1110000
11 --00 0110010
12 -101 1011011
13 1--- 1001011
14 .e
```

1 Karnaugh Diagramme

2 Algorithmische Logikminimierung


3 Zeitverhalten

4 Mehrwertige Logik

Anwendungs- software		Programme
Betriebs- systeme		Gerätetreiber
Architektur		Befehle Register
Mikro- architektur		Datenpfade Steuerung
Logik		Addierer Speicher
Digital- schaltungen		UND Gatter Inverter
Analog- schaltungen		Verstärker Filter
Bauteile		Transistoren Dioden
Physik		Elektronen



 
- Eingänge
- Ausgänge
- Spezifikation der realisierten (boole'schen) Funktion = Funktionales Verhalten
- Spezifikation des Zeitverhaltens



- Kombinatorisch: Werte der Ausgänge hängen nur von Werten an Eingängen ab
- reale Schaltungselemente benötigen aber endliche Zeit, um Änderung am Eingang auf Ausgang zu übertragen
 - z.B. für Umladen von MOSFET Gate-Kapazitäten


⇒ Zentrale Fragen

 - Wann sind die Ausgänge stabil?
- Gibt es funktional äquivalente Schaltungen mit geringerer Verzögerung?
- Timing-Analyse anspruchsvoll, denn
 - Eingang kann Ausgang über verschiedene Pfade beeinflussen
 - Verzögerung kann für steigende/fallende Flanken unterschiedlich sein
 - Verzögerungen im (Sub-)Nanosekundenbereich




t_{pd} maximale Zeit vom Eingang zum Ausgang (**Ausbreitungsverzögerung**,
propagation delay)

 t_{cd} minimale Zeit vom Eingang zum Ausgang (**Kontaminationsverzögerung**,
contamination delay)





- Ursachen für Verzögerung
 - Kapazitäten, Induktivitäten und Widerstände in der Schaltung
 - Lichtgeschwindigkeit als maximale Ausbreitungsgeschwindigkeit: 30 cm/ns
- Warum können t_{pd} und t_{cd} unterschiedlich sein?
 - mehrere Ein- und Ausgänge mit unterschiedlich langen Pfaden
 - unterschiedliche Verzögerungen für steigende ($t_{pd,LH}$) und fallende ($t_{pd,HL}$) Flanken
 - Schaltungen werden
 - langsamer bei Erwärmung (Hitze erhöht Widerstand des leitfähigen Materials)
 - schneller bei Abkühlung

 



Kritischer Pfad $t_{pd,Y} = \max(t_{pd,AND} + t_{pd,OR} + t_{pd,AND},$
 $t_{pd,OR} + t_{pd,AND},$
 $t_{pd,AND}) = 2t_{pd,AND} + t_{pd,OR}$

Kurzer Pfad $t_{cd,Y} = \min(t_{cd,AND} + t_{cd,OR} + t_{cd,AND},$
 $t_{cd,OR} + t_{cd,AND},$
 $t_{cd,AND}) = t_{cd,AND}$



- eine Änderung eines Eingangs verursacht mehrere Änderungen des Ausgangs
- können durch geeignete Entwurfsdisziplin entschärft werden
 - Ausgänge nur zu bestimmten Zeiten auswerten (synchroner Entwurf)
 - Pfade modifizieren / hinzufügen
 - nicht alle Störimpulse können eliminiert werden
(z.B. gleichzeitiges Schalten mehrerer Eingänge)
- können durch Timing- und Karnaugh-Diagramme analysiert werden

  - Was passiert, wenn (A, B, C) von $(0, 1, 1)$ nach $(0, 0, 1)$ schaltet?
- $t_{pd,NOT/OR} = 1$, $t_{pd,AND} = 2$





Y:

		A			
		00	01	11	10
C	0	1			
	1	1	1	1	

B

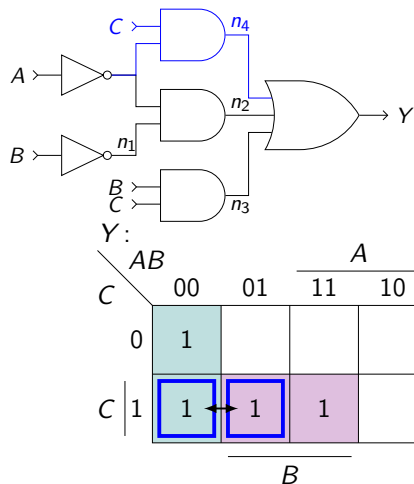 - Kritische Stelle im Karnaugh-Diagramm mit zusätzlichem Implikanten $\bar{A} C$ überdecken





- Verzögerung in SystemVerilog: #Zeiteinheiten
 - **Kein synthetisierbarer Code**, eine Verzögerung lässt sich ohne weiteres nicht in Hardware übersetzen
- ⇒ **Nur für Simulation/Tests!**

Beispiel: Störimpuls



example_delay.sv

```
1 `timescale 1ns / 10ps // Zeiteinheit / Präzision f. Rundung
2 module example_delay(input logic a, b, c, output logic y);
3     logic n0, n1, n2, n3;
4     assign #1 n0 = ~a;          // Verz. 1 Einheit
5     assign #1 n1 = ~b;
6     assign #2 n2 = n0 & n1; // Verz. 2 Einheiten
7     assign #2 n3 = b & c;
8     assign #1 y = n2 | n3;
9 endmodule
```

Code
synthetisiert
nicht!



1 Karnaugh Diagramme

2 Algorithmische Logikminimierung

3 Zeitverhalten

4 Mehrwertige Logik

Anwendungs- software		Programme
Betriebs- systeme		Gerätetreiber
Architektur		Befehle Register
Mikro- architektur		Datenpfade Steuerung
Logik		Addierer Speicher
Digital- schaltungen		UND Gatter Inverter
Analog- schaltungen		Verstärker Filter
Bauteile		Transistoren Dioden
Physik		Elektronen



- bisher galt:

- jeder Schaltungsknoten (außer Eingänge) wird von *genau einem* Schaltungselement auf 0 oder 1 getrieben
- Axiome der boole'schen Algebra basieren auf $\mathbb{B} = \{0, 1\}$

⇒ ignoriert wichtige Teile der Realität

- Wie breiten sich ungültige Spannungen in Schaltung aus?

⇒ Unterscheidung von zwei weiteren Logikwerten neben 0 und 1

X mehrfach getrieben: fehlerhaft

Z ungetrieben/hochohmig (high impedance): gezielt


- *Achtung:*

- nicht mit „Don't Care“ (*) verwechseln
- tatsächliche Spannung *kann* auch im 0- oder 1-Bereich liegen, das Schaltungsdesign stellt dies aber nicht sicher


X (mehrfach getrieben) bei konkurrierenden Ausgängen



- mehrere (unabhängige) Treiber für den selben Schaltungsknoten
 - Konflikt, sobald Treiber in entgegengesetzte Richtung ziehen
 - instabil: abhängig von Betriebsspannung, Temperatur, etc.
 - destruktiv: Kurzschluss verursacht hohen Energieverbrauch
 - fast immer ein Entwurfsfehler
 - z.B. doppelte Zuweisung in Hardwarebeschreibung (Unresolved net/uwire ... cannot have multiple drivers.)
- ⇒ Konflikt-Quelle muss in Simulation leicht nachvollziehbar sein

 


 - zusätzliches Enable-Signal EN an Buffer
 - EN=1: Funktion wie normaler Buffer
 - EN=0: Ausgang hochohmig (offen, ungetrieben, floating, high-impedance) Z
- *Achtung:* $Z \neq 0$





EN	A	Y
0	0	Z
0	1	Z
1	0	0
1	1	1



 
- mehrere Treiber an gemeinsamer Leitung
- zu jedem Zeitpunkt *genau ein* aktiver Treiber
- erlaubt Wechsel der Kommunikationsrichtung



S	A	B	Y
0	0	0	0
0	0	1	1
0	1	0	0
0	1	1	1
1	0	0	0
1	0	1	0
1	1	0	1
1	1	1	1

  

   - Resolutionstabellen definieren Ausbreitung von X (mehrfach getrieben) und Z (hochohmig)
- mehr Konvention (für Simulator) als physikalische Realität
- z.B. IEEE 1164:



A/B	X	0	1	Z
X	X	X	X	X
0	X	0	X	0
1	X	X	1	1
Z	X	0	1	Z

A	Y
X	X
0	1
1	0
Z	X


A/B	X	0	1	Z
X	X	0	X	X
0	0	0	0	0
1	X	0	1	X
Z	X	0	X	X

A/B	X	0	1	Z
X	X	X	1	X
0	X	0	1	X
1	1	1	1	1
Z	X	X	1	X



tristate.sv
 
```
1 module tristate
2   (input  logic a,
3    input  logic en,
4    output logic y);
5
6   assign y = en ? a : 1'bz;
7
8 endmodule
```





- 1 Karnaugh Diagramme
- 2 Algorithmische Logikminimierung
- 3 Zeitverhalten
- 4 Mehrwertige Logik

nächste Vorlesung beinhaltet

- SystemVerilog: Datentypen und kombinatorische Schaltungen
- Arithmetische Grundschaltungen

Hausaufgabe B zu Vorlesungen 03 und 04 muss bis diese Woche Freitag 23:59 abgegeben werden.
Wöchentliches Moodle-Quiz nicht vergessen!

Anwendungs- software		Programme
Betriebs- systeme		Gerätetreiber
Architektur		Befehle Register
Mikro- architektur		Datenpfade Steuerung
Logik		Addierer Speicher
Digital- schaltungen		UND Gatter Inverter
Analog- schaltungen		Verstärker Filter
Bauteile		Transistoren Dioden
Physik		Elektronen